

Laboratorio 5

Victor Ostolaza
Macarena Oyague

Arquitectura de Computadores


June 15, 2020

Arithmetic Logic Unit

El diseño de un ALU contempla lo siguiente:

- A: input de 32 bits
- B: input de 32 bits
- AluOp: input de 4 bits
- Y (Result): input de 32 bits

 El diagrama de un ALU contempla dos módulos, uno para operaciones binarias que son de carácter lógico y otro para aquellas que son de carácter aritmético.



A los módulos lógico y aritmético ingresan A, B y AluOp. Los módulos están diseñados con 'case' para evaluar las diferentes operaciones que corresponden a cada módulo.

Por un lado, el módulo Logic contiene las operaciones:

- and
- or
- xor
- nor

Por otro lado, el módulo Arithmetic contiene las operaciones:

- add
- sub
- slt

Según la tabla expresada en las indicaciones del laboratorio, estas operaciones serán codificadas de la manera siguiente, por lo cual cada módulo arrojará un output:

AluOp	Mnemonic	Result =	Description
0000	add	$A + B$	Addition
0010	sub	$A - B$	Subtraction
0100	and	$A \text{ and } B$	Logical and
0101	or	$A \text{ or } B$	Logical or
0110	xor	$A \text{ xor } B$	Exclusive or
0111	nor	$A \text{ nor } B$	Logical nor
1010	slt	$(A - B)[31]$	Set less than
Other	n.a.	Don't care	

Para la implementación del módulo Logic en Verilog, el output se genera de manera behavioral en función a lo que representa cada operación parametrizada. Además, si es que se introduce un valor de AluOp que no pertenece a ninguna operación que corresponde al módulo, se arrojará un 'don't care'. Se puede observar el diseño a continuación:

```
module logicUnit (A, B, opcode, out):
  input [31:0] A, B;
  input [3:0] opcode;
  output [31:0] out;
  reg [31:0] out;

  parameter and = 4'b0100, or = 4'b0101, xor = 4'b0110, nor = 4'b0111;

  always @ (A or B or opcode) begin
    casex (opcode)
      and : out = A & B;
      or : out = A | B;
      xor : out = A ^ B;
      nor : out = ~(A | B);
      default: out = 32'bx;
    endcase
  end
endmodule
```

De igual manera se da la implementación del módulo Arithmetic en Verilog. El diseño es el siguiente:

```
module arithmetic (A, B, opcode, out):
    input [31:0] A, B:
    input [3:0] opcode:
    output [31:0] out:
    rea [31:0] out:

    parameter add = 4'b0000, sub = 4'b0010, slt = 4'b1010:

    always @ (A or B or opcode) begin
        casex (opcode)
            add: out = A + B:
            sub: out = A - B:
            slt: out = (A < B) ? 1 : 0:
            default: out = 32'bx:
        endcase
    end
endmodule
```

Es posible observar que el bit número 3 del AluOp responde a si es que la operación a realizar será de carácter lógico o aritmética. Si es que AluOp[2] tiene el como valor a 0-lógico, la operación se encuentra dentro del módulo Logic, mientras que si es que es 1-lógico se encuentra en el módulo Arithmetic. Es por ello que se utilizó un mux 2:1 como parte de la implementación, el cuál tiene como selectror al AluOp[2]; en función a esto el ALU arrojará el output al módulo que corresponde.

```
module mux2 1 (logicU, arithU, sel, out):
    input [31:0] logicU, arithU:
    input sel:
    output [31:0] out:
    assign out = sel ? logicU : arithU:
endmodule
```

El resultado final del módulo del ALU contempla un módulo Logic, un módulo Arithmetic y un módulo Mux 2:1. Como output arrojará el resultado de la operación entre los inputs A y B, así como también un output llamado 'Zero' que es 1 si es que todos los bits de Result son 0 El módulo se puede ver a continuación:

```

module alu (A, B, opcode, result, zero):
    inout[31:0] A, B:
    inout [3:0] opcode:
    output [31:0] result:
    output zero:
    wire [31:0] outLogic, outArithmetic:

    logicUnit loa(A, B, opcode, outLogic):
    arithmetic ari(A, B, opcode, outArithmetic):
    mux2 1 mux(outLogic, outArithmetic, opcode[2], result):
    assign zero = (result == 31'b0) ? 1 : 0:
endmodule

```

Se ha realizado un testeo a través de un testbench que pueda probar todas las opciones de opcode facilitadas en las hojas de ejercicios. Se pudo obtener todas las respuestas luego de variar 7 unidades de tiempo, que en este caso son nanosegundos:

```

module alu tb:

    reg[31:0] A, B:
    reg[3:0] opcode:
    wire[31:0] result:

    initial
    $monitor ("A = %b, B = %b, opcode = %b, Result = %b, Zero = %b",
    A, B, opcode, result, zero):

    initial
    begin
        A = 15:
        B = 10:

        #1 opcode = 4'b0000:
        #1 opcode = 4'b0010:
        #1 opcode = 4'b0100:
        #1 opcode = 4'b0101:
        #1 opcode = 4'b0110:
        #1 opcode = 4'b0111:
        #1 opcode = 4'b1010:
        #1 opcode = 4'bx:

        #18 $finish:
    end

    alu inst1 (A, B, opcode, result, zero):

    initial begin
        $dumpfile("alu.vcd"):
        $dumpvars:
    end

endmodule

```

En el WaveForm se puede verificar el funcionamiento correcto de los módulos:

